

WESTER IWM 180

Не включается.


Пробиты ключи FG40N60 и диоды U1560 (superfast diodes).

На банках нет напряжения. Оборван резистор R3, включённый параллельно силовым контактам реле K2. Через него подаётся напряжение на резисторы R7, R8 (по 6,8 кОм) а с них на стабилизатор U3 (7815).

Подаём на вход стабилизатора 24 в от внешнего блока питания.. Ток потребления 100мА.

На выходе стабилизатора 15 в.

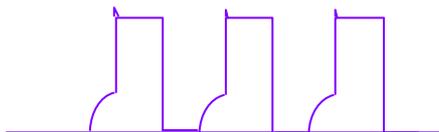Подключаем осциллограф к контактным площадкам в



на затворах при выпаянных транзисторах

ыходных транзисторов и смотрим осциллограммы.